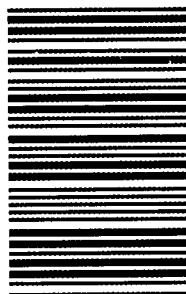


302  
A



302A

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



وزارت راه و شهرسازی  
معاونت مسکن و ساختمان  
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

## فاسیسات برقی (طراحی)

تستی

رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

### مشخصات آزمون

تاریخ آزمون: ۹۷/۱۱/۱۲

تعداد سوال‌ها: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

### مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی: .....

شماره داوطلب: .....

### تذکرات:

- ☞ سوال‌ها به صورت چهار جوابی است. کامل‌ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- ☞ به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب  $\frac{1}{3}$  نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- ☞ امتحان به صورت جزو باز است، لیکن هر داوطلب فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو دیگران در جلسه آزمون اکیداً منوع است.
- ☞ استفاده از ماشین حساب‌های مهندسی (فاقد امکانات حافظه جانبی یا سیم کارت) بلا مانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، دوربین، رایانه، لپ تاپ، تبلت، ساعت هوشمند، هدفون و غیره منوع بوده و صرف همراه داشتن این وسائل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.
- ☞ از درج هرگونه علامت یا روش بر روی پاسخنامه خودداری نمایید. در غیر این صورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.
- ☞ در پایان آزمون، دفترچه سوال‌ها و پاسخنامه به مسئولان تحويل گردد. عدم تحويل دفترچه سوال‌ها یا بخشی از آن‌ها موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- ☞ نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد، از این‌رو مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که به صورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد به عهده داوطلب است.
- ☞ کلیه سوال‌ها با ضربیت یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پرونده اشتغال به کار ۵۰ درصد است.



۱- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص مدار تغذیه روشنایی سونای بخار صحیح است؟

- ۱) باید با منبع تغذیه SELV با ولتاژ کار 12 ولت (AC) و یا 30 ولت (DC) تغذیه گردد.
- ۲) باید با ولتاژ 230 ولت (AC) و از طریق کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل 30 میلی‌آمپر تغذیه گردد.
- ۳) تغذیه باید با ولتاژ 230 ولت (AC) و از طریق کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل 30 میلی‌آمپر و یا با منبع تغذیه SELV با ولتاژ کار 12 ولت (AC) و یا 30 ولت (DC) تغذیه گردد.
- ۴) می‌تواند با ولتاژ 230 ولت (AC) تغذیه گردد.

۲- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص مولدهای برق اضطراری برای مصارف ایمنی یک ساختمان ویژه حیاتی مطابق مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) صحیح است؟

- ۱) مولدهای برق اضطراری باید در دو نقطه مختلف و با فاصله مناسب از یکدیگر قرار گیرند.
- ۲) محل قرارگیری مولدهای برق اضطراری تا حد امکان از محل نصب ترانسفورماتورهای اصلی دور باشد.
- ۳) مولدهای برق اضطراری باید در کنار ترانسفورماتورهای اصلی قرار گیرند.
- ۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۳- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص استفاده از قفل در راههای خروج از بنا به هنگام فرار از حریق در یک بیمارستان صحیح است؟

- ۱) به کارگیری قفل در جهت خروج به شرطی که به هنگام حریق قفل توسط سیستم اعلام حریق باز گردد، بلامانع می‌باشد.
- ۲) به کارگیری قفل در جهت خروج بلامانع است.
- ۳) به کارگیری قفل در جهت خروج ممنوع است.
- ۴) محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

۴- استفاده از سیستم تلفن آتش‌نشانی در کدامیک از فضاهای زیر در ساختمان‌های بلندمرتبه الزامی است؟

- ۱) کابین هر آسانسور، لابی آسانسورها، اتاق برق اضطراری، اتاق پمپ‌های آتش‌نشانی، محل‌های امن و پاگرد تمام طبقات در دوربند پلکان خروج
- ۲) پاگرد تمام طبقات در دوربند پلکان خروج
- ۳) پاگرد تمام طبقات در دوربند پلکان خروج، اتاق برق اضطراری، اتاق پمپ‌های آتش‌نشانی و محل‌های امن
- ۴) پاگرد تمام طبقات در دوربند پلکان خروج و محل‌های امن



مسئله - شرایط کاری دیزل ژنراتور در حالت PRIME به شرح زیر برقرار باشد:

- ۱۰٪ اضافه بار به مدت یک ساعت در هر ۱۲ ساعت و زمان اضافه بار در سال ۲۵ ساعت ساعات کارکرد در توان نامی و بالاتر از آن (۱۰٪ اضافه بار) در سال حداقل ۵۰۰ ساعت حداقل توان بار مصرفی باید حداقل ۳۰٪ توان نامی دیزل ژنراتور باشد.
- متوسط توان مصرفی در طول یک سال نباید از ۷۰٪ توان نامی ژنراتور تجاوز کند.

چنانچه توان مصرفی و زمان برق اضطراری یک پروژه در طول هر ماه به شرح زیر باشد به سوالات ۵ و ۶ پاسخ دهید.

از سایر پارامترهای کاهش ضریب باردهی دیزل ژنراتور صرفنظر می‌شود ضریب توان را ۰.۸ فرض کنید.

جدول توان مصرفی در یک ماه

زمان بر حسب ساعت	۱	۲	۳	۴	۳	۲	۳	۳
توان بر حسب kW	۸۸۰	۷۹۰	۲۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۴۵۰	۵۵۰

۵- ظرفیت دیزل ژنراتورها برابر است با:

- ۱) یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت ۱۱۰۰ kVA
- ۲) دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام ۵۰۰ kVA که به صورت سنکرون با هم کار می‌کنند.
- ۳) یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت ۱۰۰۰ kVA
- ۴) گزینه‌های ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۶- در سوال قبل چنانچه جدول توان مصرفی به جای ماه در هفته باشد. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱) ظرفیت دیزل ژنراتورها افزایش می‌یابد.
  - ۲) ظرفیت دیزل ژنراتورها تغییری نمی‌کند.
  - ۳) ظرفیت دیزل ژنراتورها می‌تواند کاهش یابد.
  - ۴) ظرفیت دیزل ژنراتورها تقریباً دو برابر می‌گردد.
- ۷- برآورد بخشی از بار اضطراری یک برج مخابراتی در پایین و بالای برج به ترتیب ۲۰۰ و ۱۷۰ کیلووات می‌باشد، قرار است برای هر قسمت و در همان محل دیزل ژنراتور جهت تغذیه بارهای اضطراری پیش‌بینی گردد، چنانچه ارتفاع برج ۴۰۰ متر و ارتفاع محل برج از سطح دریا ۱۴۰۰ متر و درجه حرارت ۴۰ درجه سلسیوس فرض شود توان دیzel ژنراتورها به ترتیب برای پایین و بالای برج چقدر می‌باشد؟ (ضریب توان ۰.۸ می‌باشد).

ضرایب کاهش ظرفیت دیزل ژنراتور:

%۴ برای هر ۴۰۰ متر بالاتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا


%۲ برای هر ۱۰ درجه بالاتر از ۳۰ درجه سلسیوس

- ۱) ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوولت‌آمپر
- ۲) ۲۵۰ و ۲۵۰ کیلوولت‌آمپر
- ۳) ۳۰۰ و ۲۵۰ کیلوولت‌آمپر
- ۴) ۳۰۰ و ۳۰۰ کیلوولت‌آمپر



مسئله - شکل زیر سیستم IT با توزیع هادی خنثی می‌باشد. با توجه به شکل زیر به سوالات ۸ و

۹ پاسخ دهید.

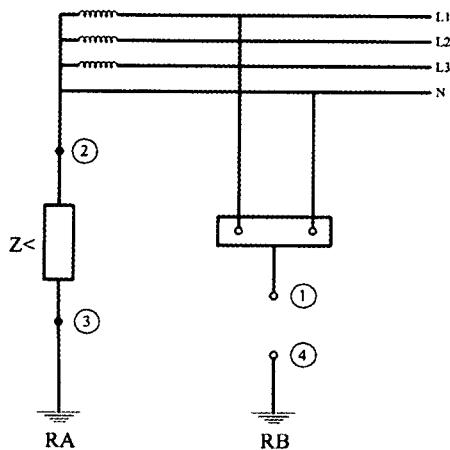

۸- بدنه دستگاه ( نقطه ۱ ) به کدامیک از نقاط باید متصل شود؟

(۲) نقطه ۲

(۱) نقطه ۳

(۴) گزینه‌های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.

(۳) نقطه ۴

۹- چنانچه نقطه ۱ به نقطه ۴ وصل شود و هادی خنثی با بدنه انتصالی برقرار کند، کدامیک از

گزینه‌های زیر صحیح است؟

(۱) سیستم IT به سیستم TN تبدیل می‌شود.


(۲) سیستم IT به سیستم TT تبدیل می‌شود.

(۳) اتفاق خاصی صورت نمی‌گیرد و سیستم بصورت IT می‌ماند.

(۴) هیچکدام

۱۰- کدامیک از شکل‌های زیر در یک ساختمان بلندمرتبه تغذیه مناسب پمپ آتش‌نشانی

می‌باشد؟

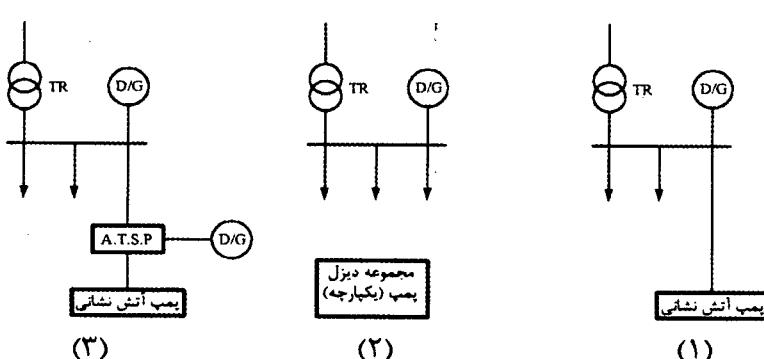

(۲) شکل ۳


(۴) شکل‌های ۲ و ۳

(۱) شکل ۲

(۳) شکل ۱



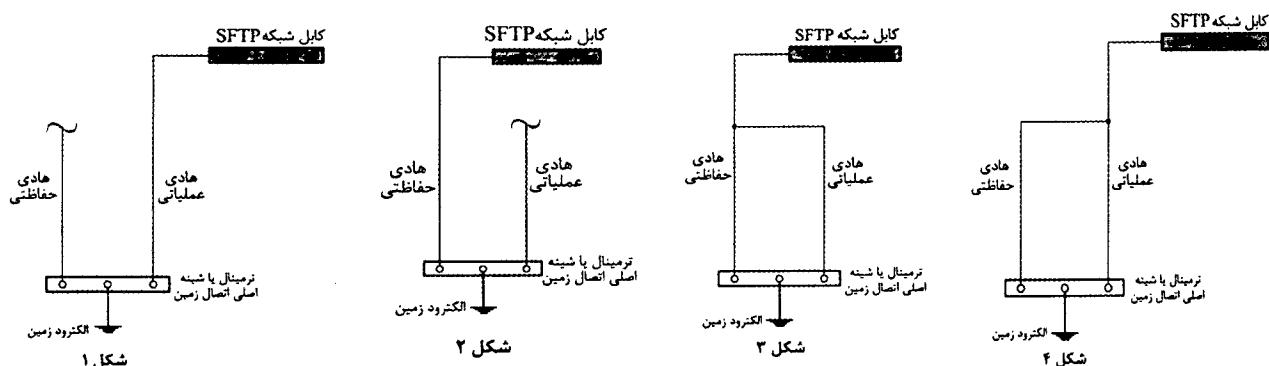**۱۱- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟**



- (۱) شکل ۱  
 (۲) شکل ۲  
 (۳) شکل ۳  
 (۴) شکل ۴

**۱۲- کدام یک از فضاهای زیر در سیستم اعلام حریق متعارف باید به صورت یک منطقه مستقل (زون) در نظر گرفته شود؟**

- (۱) شفت‌های عمودی ساختمان  
 (۲) چاه آسانسور  
 (۳) پلکان‌ها  
 (۴) هر سه گزینه صحیح است.

**۱۳- تحت چه شرایطی سطح مقطع هادی خنثی باید معادل سطح مقطع هادی فاز باشد؟**

- (۱) در سیستم سه فاز جهت اطمینان از قطع مطمئن وسیله حفاظتی در زمان مطمئن برای اتصال غیرمستقیم.  
 (۲) فقط در سیستم تکفاز امکان پذیر است ولی در سیستم سه فاز ممکن نیست.  
 (۳) در سیستم سه فاز در صورت وجود ضریب توان‌های متفاوت فازها، عدم تعادل بارها و یا وجود هارمونیک‌ها.  
 (۴) گزینه‌های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.

**۱۴- ریل‌های کابین و ریل‌های وزنه تعادل آسانسورهای کشی جهت همبندی به کجا وصل می‌شوند؟**

- (۱) ترمینال اتصال زمین حفاظتی تابلوی اصلی ساختمان  
 (۲) الکترود زمین  
 (۳) ترمینال اتصال زمین حفاظتی تابلوی تغذیه‌کننده آسانسور  
 (۴) ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین

**۱۵- حداقل و حداقل صدای آذیر سیستم اعلام حریق بر حسب دسیبل در فضاهای معمولی چقدر می‌باشد؟**

- (۱) 65 و 120 دسیبل  
 (۲) 65 و 75 دسیبل  
 (۳) 65 و 90 دسیبل  
 (۴) 75 و 120 دسیبل



۱۶- یک مجتمع مسکونی دارای ۱۲۰ واحد مسکونی با کنتور ۳۲ آمپر تکفاز برای هر واحد و یک کنتور با ظرفیت ۵۰۰ کیلووات برای مصارف مشاعرات مفروض است، نقطه شروع برای محاسبه افت ولتاژ در یک مدار نهایی روشنایی پارکینگ چه می‌باشد؟

- ۱) تابلوی فشار ضعیف ترانسفورماتور پست عمومی
- ۲) تابلوی فشار ضعیف ترانسفورماتور اختصاصی ساختمان
- ۳) تابلوی اصلی واحدها (تابلوی کنتوری)
- ۴) تابلوی توزیع خیابانی (شالترا)

۱۷- کدام یک از پارامترهای زیر در تعیین سطح مقطع هادی تاثیر دارد؟

- ۱) شرایط نصب هادی
- ۲) افت ولتاژ مجاز هادی
- ۳) جریان مجاز هادی
- ۴) هر سه گزینه در تعیین سطح مقطع هادی موثر می‌باشند.

۱۸- چنانچه قرار باشد باز شدن در جعبه آتشنشانی به نحوی مشخص (مانیتور) گردد، مناسب‌ترین روش چه می‌باشد؟

- ۱) استفاده از سیستم صوتی و اعلام خطر
- ۲) استفاده از سیستم اعلام حریق
- ۳) استفاده از سیستم دوربین مداربسته
- ۴) استفاده از سیستم BMS

۱۹- ظرفیت بانک خازن در طراحی یک پروژه برچه اساس محاسبه می‌شود؟

- ۱) توان مورد تقاضا، ضریب توان اولیه و ضریب توان اصلاح شده
- ۲) توان نصب شده، ضریب توان اولیه و ضریب توان اصلاح شده
- ۳) توان مورد تقاضا، ضریب توان بدترین دستگاه و ضریب توان اصلاح شده
- ۴) توان نصب شده، ضریب توان بدترین دستگاه و ضریب توان اصلاح شده

۲۰- برای راههای خروج الزامی و پلکان‌های خروج اضطراری ۲۰ چراغ ایمنی ۱۰ وات نصب شده است. اگر ضریب کاهش جریان اسمی کلید حفاظتی در هم‌جواری سایر کلیدها ۰.۶ باشد، جریان اسمی وسیله حفاظتی مدار روشنایی ایمنی چند آمپر باید فرض شود؟

- |            |           |
|------------|-----------|
| ۱) ۱۰ آمپر | ۲) ۲ آمپر |
| ۳) ۴ آمپر  | ۴) ۶ آمپر |



۲۱- ورودی تابلوی اصلی یک ساختمان کلید خودکار (اتوماتیک) می‌باشد در نقشه‌های طراحی شده برای کلید خودکار (اتوماتیک) چه اطلاعاتی باید ذکر گردد؟

(۱) جریان نامی، قدرت قطع

(۲) نوع کلید، جریان نامی، قدرت قطع، مقدار تنظیم رله‌های حرارتی و مغناطیسی


(۳) نوع کلید و جریان نامی

(۴) جریان نامی، مقدار تنظیم رله‌های حرارتی و مغناطیسی

۲۲- تابلوی توزیعی مطابق شکل زیر مفروض است چنانچه در نقطه A و یا نقطه B جریان اتصال کوتاه  $15\text{ kA}$  باشد، گزینه مناسب و صحیح است؟ (سلکتیویته مطمئن برای فیوزهای سری به شرط آنکه جریان نامی فیوزهای سری به اندازه ضریب ۱.۶ یا بیشتر نسبت به هم باشد صحیح است).

قدرت قطع کلیدهای خودکار مینیاتوری  $6\text{ kA}$

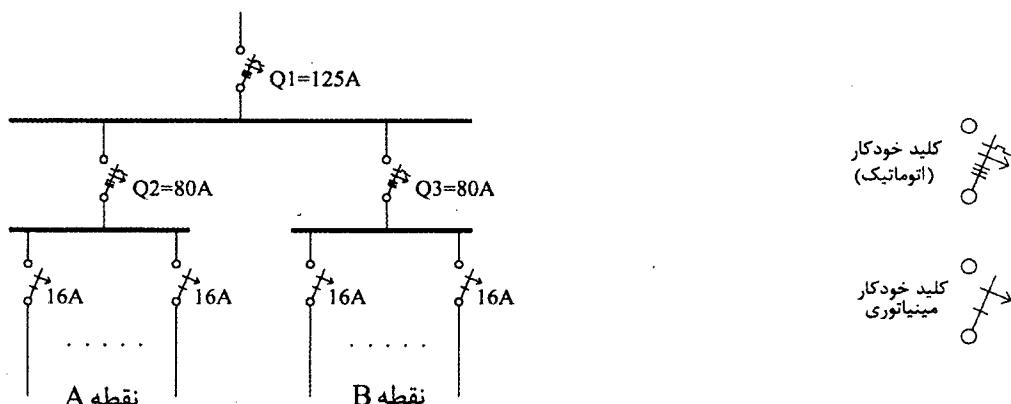$Q_1 = 36\text{ kA}$ ,  $Q_2 = Q_3 = 25\text{ kA}$  (اتوماتیک)



(۱) کلیدهای  $Q_1 = 125\text{ A}$ ,  $Q_2 = Q_3 = 80\text{ A}$  با فیوز  $80\text{ A}$  تعویض شود.

(۲) کلید  $Q_1 = 125\text{ A}$  با فیوز  $125\text{ A}$  تعویض شود.

(۳) کلید  $Q_1 = 125\text{ A}$  با فیوز  $125\text{ A}$  و کلیدهای  $Q_2 = Q_3 = 80\text{ A}$  با فیوز  $80\text{ A}$  تعویض شوند.

(۴) گزینه‌های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.

۲۳- سطح مقطع هادی حفاظتی ورودی یک تابلو برابر سطح مقطع هادی فاز در نظر گرفته شده است، دلیل این کار چه می‌تواند باشد؟

(۱) عدم امکان متعادل کردن بارها بین فازها

(۲) میزان هارمونیک سوم جریان تابلو بیش از مقدار ۱۵% می‌باشد.

(۳) قطع مطمئن مدارهای خروجی در زمان مطمئن

(۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.



**۲۴- نصب بلندگو در کدامیک از فضاهای زیر الزامی است؟**

- ۱) کابین آسانسور  
۲) پلکان‌های خروج  
۳) راهروها  
۴) هر سه گزینه صحیح است.

**۲۵- مناسب‌ترین سناریو و یا عملکرد دستگاه هوارسان در هنگام حریق به چه صورت می‌باشد؟**

- ۱) ادامه فعالیت هوارسان براساس مدیریت تخلیه دود  
۲) توقف کارکرد هوارسان، برقراری شرایط کارکرد مجدد آن براساس مدیریت تخلیه دود  
۳) توقف کارکرد هوارسان  
۴) در صورت فعال شدن سیستم تامین هوای فشار مشبّت نیازی به توقف کارکرد هوارسان نمی‌باشد.

**۲۶- مناسب‌ترین سناریوی اجرای سیستم اطافی حریق توسط گاز FM200 در یک فضا به ترتیب به چه صورت می‌باشد؟**

- ۱) تشخیص حریق توسط مرکز اعلام حریق ساختمان، بسته شدن دمپرهای کanal هوای فضا از طریق مرکز اعلام متعارف محلی، باز شدن شیر تخلیه گاز FM200 توسط مرکز اعلام حریق متعارف محلی  
۲) تشخیص حریق توسط سیستم دکتور خیلی حساس دودی و نیز مرکز اعلام حریق متعارف محلی، ارتباط مرکز اعلام حریق متعارف محلی با مرکز اعلام حریق ساختمان، بسته شدن دمپرهای کanal هوای فضا از طریق مرکز اعلام حریق ساختمان، باز شدن شیر تخلیه گاز FM200 توسط مرکز اعلام حریق متعارف محلی  
۳) تشخیص حریق توسط مرکز اعلام حریق ساختمان، بسته شدن دمپرهای کanal هوای فضا از طریق مرکز اعلام حریق متعارف محلی، باز شدن شیر تخلیه گاز FM200 توسط مرکز اعلام حریق ساختمان  
۴) تشخیص حریق توسط مرکز اعلام حریق ساختمان، بسته شدن دمپرهای کanal هوای فضا از طریق مرکز اعلام حریق ساختمان، باز شدن شیر تخلیه گاز FM200 توسط مرکز اعلام حریق متعارف محلی

**۲۷- نصب دکتور در کدامیک از فضاهای زیر الزامی است؟**


- ۱) پلکان‌های خروج  
۲) چاه آسانسور  
۳) راهروها  
۴) هر سه گزینه صحیح است.

**۲۸- کدامیک از گزینه‌های زیر منبع تولید جریان اتصال کوتاه می‌باشند؟**

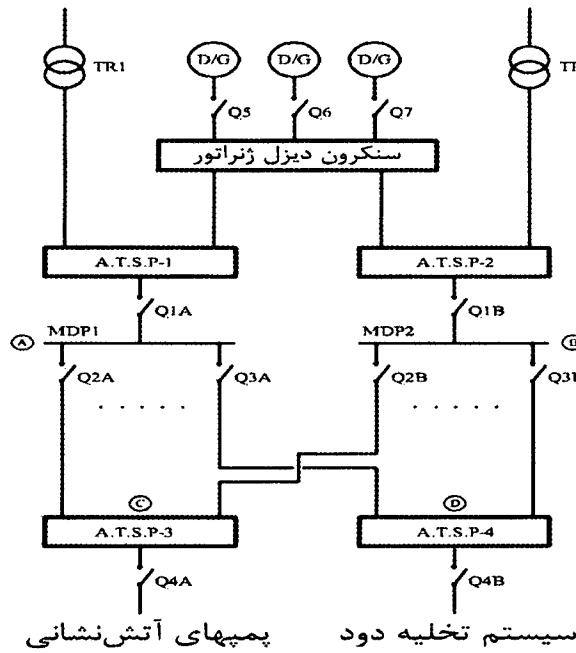- ۱) UPS ها  
۲) موتورها  
۳) سیستم تغذیه شبکه برق و ژنراتور  
۴) هر سه گزینه صحیح است.



مسئله: سیستم توزیع برق یک ساختمان بلند مرتبه ویژه حیاتی و بسیار حساس مطابق شکل زیر مفروض است به سوالات ۲۹ و ۳۰ پاسخ دهید.




۲۹- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص نوع کابل‌های تغذیه سیستم تخلیه دود و پمپ‌های آتش‌نشانی صحیح است؟

- ۱) کابل‌های مسیرهای AC و BC باید از نوع مقاوم در برابر حریق و کابل‌های مسیرهای AD و BD می‌توانند از نوع معمولی باشند.
  - ۲) کابل‌های مسیرهای AC و AD باید از نوع مقاوم در برابر حریق و کابل‌های مسیرهای BC و BD می‌توانند از نوع معمولی باشند.
  - ۳) کابل‌های مسیرهای AD, BC, AC و BD باید از نوع مقاوم در برابر حریق باشند.
  - ۴) با توجه به اینکه سیستم تخلیه دود و پمپ‌های آتش‌نشانی از طریق دو مدار تغذیه می‌گردند، لذا کابل‌های مسیرهای AC, BC, AD و BD می‌توانند از نوع معمولی باشند.
- ۳۰- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص مسیر اجرای کابل‌های تغذیه سیستم تخلیه دود و پمپ‌های آتش‌نشانی صحیح است؟

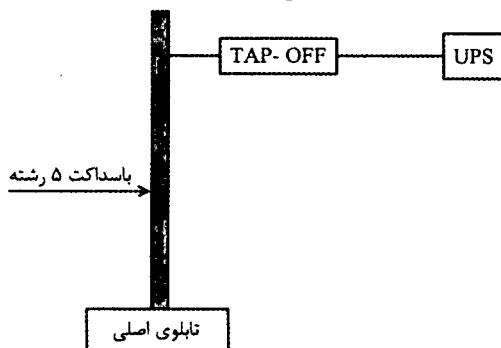- ۱) کابل‌های مسیرهای AC و AD باید از یک مسیر یا رایزر و کابل‌های مسیرهای BC و BD باید از مسیر یا رایزر دیگری اجرا گردند.
- ۲) کابل‌های مسیرهای AC و BC باید از یک مسیر یا رایزر و کابل‌های مسیرهای AD و BD باید از مسیر یا رایزر دیگری اجرا گردند.
- ۳) کابل‌های مسیرهای AD, BC, AC و BD می‌توانند از یک مسیر یا رایزر اجرا گردند.
- ۴) اجرای کابل‌های مسیرهای AC, BC, AD و BD در یک مسیر با نظر طراح تعیین می‌شود.



۳۱- در یک سیستم نیروی TN-S یک دستگاه UPS در طبقه دهم یک ساختمان از طریق یک باسداکت ۵ رشته تغذیه می‌گردد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟




- ۱) کابل نول و ورودی PE UPS باید از ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین تغذیه گردد.
- ۲) کابل نول ورودی UPS باید از ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین تغذیه گردد.
- ۳) چنانچه حفاظت TAP-OFF فیوز باشد، موردی ندارد.
- ۴) تغذیه UPS موردنی ندارد.

۳۲- تابلوی توزیع برقی با مشخصات زیر مفروض است چنانچه سطح اتصال کوتاه (در نقاط A، B و یا C) ۲۰kA باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

= جریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یکبار بدون آنکه آسیبی ببیند قادر به قطع آن می‌باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر، سرویس یا تعویض دارد.

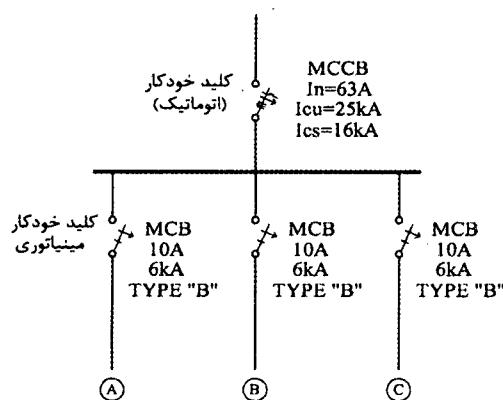= جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع آن می‌باشد، بدون آنکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر، سرویس یا تعویض پیدا کند.




- ۱) کلید 63A، MCCB با کلیدی با مشخصات 63A و  $I_{cu} = I_{cs} = 25kA$  تعویض گردد.
- ۲) کلیدهای مینیاتوری 10A با کلیدهای با مشخصات "C" تعویض گردد.
- ۳) کلید 63A، MCCB با فیوز 63A تعویض گردد.
- ۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.



۳۳- تابلوی توزیع برقی با مشخصات شکل زیر مفروض است چنانچه سطح اتصال کوتاه (در نقاط C, B, A و یا D) 35kA باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (امکان اصلاح و یا تغییر در تابلو وجود ندارد).

$I_{cu}$  = جریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یکبار بدون آنکه آسیبی ببیند قادر به قطع آن می‌باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر، سرویس یا تعویض دارد.

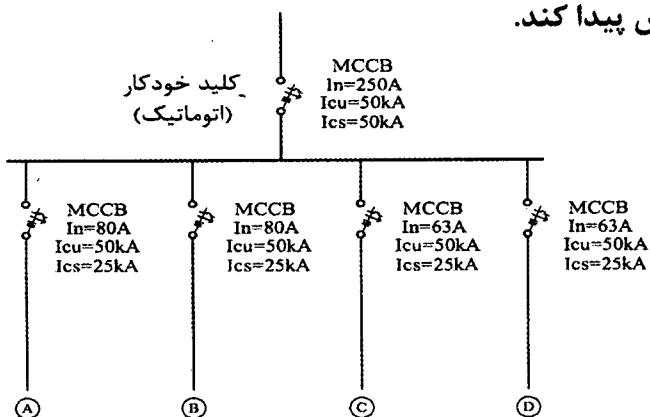$I_{es}$  = جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع آن می‌باشد، بدون آنکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر، سرویس یا تعویض پیدا کند.



۱) یک تابلوی برق شامل دو عدد فیوز 63 A و دو عدد فیوز 80 A ساخته و در خروجی تابلوی برق نصب گردد.

۲) یک تابلوی برق شامل فیوز سه فاز 250 A ساخته و در ورودی تابلوی برق نصب گردد.

۳) با توجه به اینکه مشخصات کلید ورودی  $A = I_{cu} = 50 \text{ kA}$  و  $I_{es} = 50 \text{ kA}$  می‌باشد، لذا مشکلی برای تابلوی برق اتفاق نمی‌افتد.

۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۳۴- یکی از روش‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری سامانه تاسیساتی در پیامدهای انفجار و ادامه عملکرد در بحث پدافند غیرعامل، اصل موازی سازی است (تعدد و چندگانه‌سازی سامانه تاسیساتی با همپوشانی مناسب). کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱) میزان همپوشانی با توجه به مطالعات مهندسی تعیین می‌شود و حداقل آن ۵۰ درصد مقرر می‌شود.

۲) میزان همپوشانی با توجه به مطالعات مهندسی تعیین می‌شود و حداقل آن ۱۰ درصد مقرر می‌شود.

۳) موازی‌سازی به معنای یک و نیم برابر کردن ظرفیت‌ها می‌باشد.

۴) موازی‌سازی به معنای دو برابر کردن ظرفیت‌ها می‌باشد.



**۳۵- در انتخاب کدامیک از تجهیزات زیر اثر جریان هجومی خازن موثر می باشد؟**

- ۱) اندازه کابل تغذیه بانک خازن و پله های آن، حفاظت بانک خازن و مدار پله خازن، کنتاکتور
- ۲) حفاظت بانک خازن و مدار پله خازن، کنتاکتور
- ۳) حفاظت بانک خازن و مدار پله خازن
- ۴) کنتاکتور

**۳۶- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص محل نصب ترانسفورماتورهای یک ساختمان بزرگ ویژه حیاتی صحیح است؟**

- ۱) به صورت غیر مرکز و در فضاهای بیرون ساختمان قرار گیرند.
- ۲) به صورت مرکز و در فضای داخلی ساختمان قرار گیرند.
- ۳) به صورت مرکز و در فضای بیرون ساختمان قرار گیرند.
- ۴) به صورت غیر مرکز و در فضاهای داخلی ساختمان قرار گیرند.

**۳۷- شروع به کار پمپ های آب آتش نشانی به هنگام حریق از طریق کدامیک از المان های زیر انجام می گیرد؟**

- ۱) سنسور جریان آب، سنسور فشار آب و یا مرکز اعلام حریق
- ۲) فقط سنسور جریان آب و یا سنسور فشار آب
- ۳) فقط مرکز اعلام حریق
- ۴) مرکز سیستم BMS

**۳۸- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص استفاده از آسانسورهای خودروبر در پارکینگ های طبقاتی صحیح است؟**

- ۱) الزامی است.
- ۲) مجاز می باشد.
- ۳) ممنوع می باشد.
- ۴) استفاده از آن منوط به تائید سازمان آتش نشانی می باشد.

**۳۹- ساختمانی با کاربری خوابگاه جزء کدامیک از ساختمان ها از نظر تردد جمعیت در آسانسورها می باشد؟**


- ۱) ترافیک خاص
- ۲) ترافیک سبک بدون داشتن زمان اوچ ترافیک
- ۳) ترافیک سنگین دارای زمان اوچ ترافیک
- ۴) ترافیک متوسط بدون داشتن زمان اوچ ترافیک



۴۰- کدامیک از گزینه‌های زیر می‌تواند باعث قطع برق موتور آسانسور باشد؟

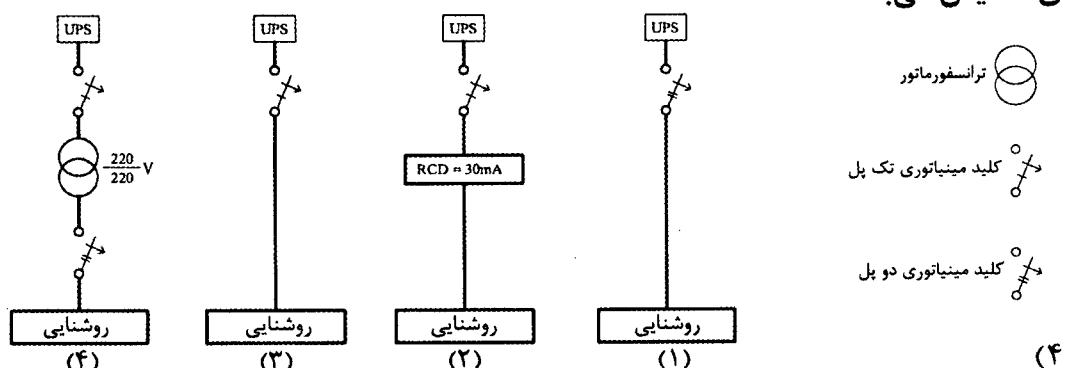- ۱) حسگر اضافه بار با شرط بیش از ظرفیت پیش‌بینی شده در کابین
- ۲) سیستم اعلام حریق به هنگام بروز حریق در ساختمان
- ۳) گاورنر به هنگام افزایش سرعت بیش از حد کابین
- ۴) هر سه گزینه صحیح است.

۴۱- کدامیک از گزینه‌های زیر مناسب ترین مدار برای تغذیه چراغ‌های روشنایی ایمنی در تالارهای همایش می‌باشد؟



۱) شکل (۴)

۲) شکل (۲)

۳) شکل‌های (۴) و (۲)

۴) هر چهار شکل صحیح است.

۴۲- سالنی به ابعاد  $60 \times 150$  مفروض است، حداقل تعداد دتکتورهای شعاعی خطی (beam detector) مورد نیاز برای این سالن چه تعداد می‌باشد؟

- ۱) ۴ عدد
- ۲) ۱۰ عدد
- ۳) 8 عدد
- ۴) 6 عدد

۴۳- در یک سیستم TT حداکثر مجاز زمان قطع (ثانیه) برای مدارهای نهایی با وسیله حفاظتی تا ۳۲ آمپر به شرطی که همبندی کامل بین همه سیستم‌های لوله‌کشی و سازه‌های دیگر انجام شده باشد چقدر می‌باشد؟

- ۱) 0.2 ثانیه
- ۲) 0.4 ثانیه
- ۳) 1 ثانیه
- ۴) 5 ثانیه

۴۴- کابل تغذیه مدار بلندگوها در ساختمان‌های مجہز به سیستم صوتی و اعلام خطر با فرض اجرا در داخل لوله PVC از چه نوع می‌باشد؟


- ۱) مقاوم در مقابل حریق
- ۲) شیلد دار

۳) محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

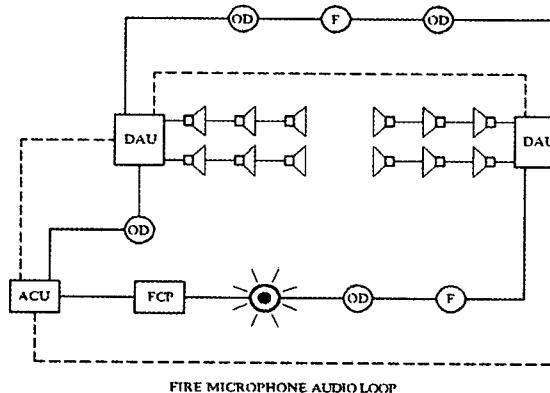۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.



۴۵- دیاگرام سیستم صوتی و سیستم اعلام حریق یک پروژه مطابق شکل زیر می‌باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص این پروژه صحیح است؟



DAU = DISTRIBUTED AMPLIFIERS UNIT  
FCP = FIRE CONTROL PANEL  
ACU = AUDIO CONTROL UNIT

(F) شستی اعلام حریق

(OD) دتکتور دودی

SOUNDER AND STROBE LIGHT

SPEAKER بلندگوی سیستم صوتی اعلام حریق

۱) سیستم صوتی از نوع سیستم صوتی اعلام خطر و سیستم اعلام حریق از نوع آدرس پذیر می‌باشد.

۲) سیستم صوتی از نوع سیستم اعلام خطر و سیستم اعلام حریق از نوع متعارف می‌باشد.

۳) سیستم صوتی از نوع معمولی (بدون اعلام خطر) و سیستم اعلام حریق از نوع آدرس پذیر می‌باشد.

۴) سیستم صوتی از نوع معمولی (بدون اعلام خطر) و سیستم اعلام حریق از نوع متعارف می‌باشد.

۴۶- توان مولد برق اضطراری برای مصارف ایمنی یک ساختمان ویژه حیاتی  $1000\text{ kW}$  می‌باشد، چنانچه سوخت مورد نیاز یک لیتر برای  $4\text{ kW}$  در ساعت باشد، ظرفیت مخزن ذخیره برای ذخیره‌سازی مصرف سوخت این مولد برق اضطراری چقدر می‌باشد؟

(۱) 12,000 لیتر


(۲) 7,500 لیتر

(۳) 18,000 لیتر

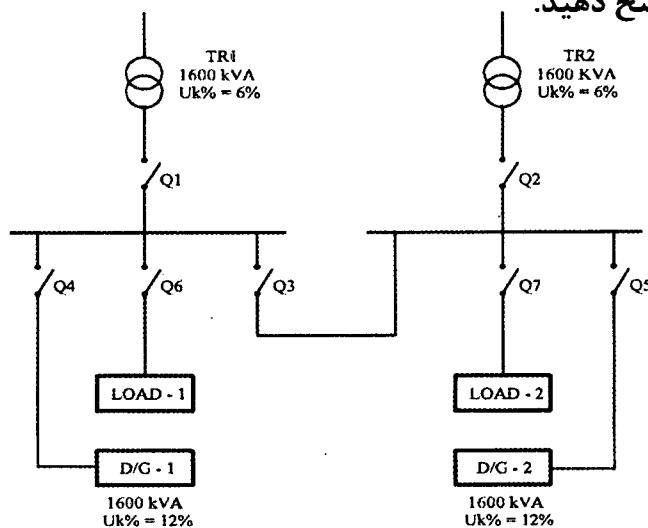(۴) 15,000 لیتر



مسئله - سیستم توزیعی همانند شکل زیر مفروض است بار شماره یک از طریق ترانسفورماتور شماره یک و بار شماره دو از طریق ترانسفورماتور شماره دو تغذیه می‌گردد (کلید Q3 باز می‌باشد) به هنگام قطع برق شهر بارها توسط دو دستگاه دیزل ژنراتور تغذیه می‌گردند، دیزل ژنراتورها به صورت سنکرون با هم کار خواهند کرد و کلیدها به صورت اتوماتیک فرمان قطع و وصل می‌گیرند. به سوالات ۴۷ و ۴۸ پاسخ دهید.



۴۷ - به هنگام قطع برق شهر و وصل دیزل ژنراتورها کدام کلیدها وصل می‌باشند؟

Q7, Q6, Q5, Q4 (۲)

Q7, Q6, Q5, Q4, Q3 (۱)

Q7, Q6, Q5, Q4, Q2, Q1 (۴)

Q7, Q6, Q3, Q2, Q1 (۳)

۴۸ - قدرت قطع کلیدهای Q6 و Q7 به هنگام کارکرد برق شهر و یا دیزل ژنراتورها به چه صورت می‌باشد؟

۱) در کارکرد برق شهر دو برابر حالت دیزل ژنراتور است.

۲) در هر دو حالت یکسان است.

۳) در کارکرد دیزل ژنراتورها دو برابر حالت برق شهر است.

۴) در کارکرد برق شهر یک و نیم برابر حالت دیزل ژنراتورها است.

۴۹ - کدام گزینه در مورد جریان نشتی صحیح است؟

۱) جریانی است که بین مداری که از نظر الکتریکی سالم است با زمین یا بدندهای هادی بیگانه برقرار می‌شود.


۲) جریان نشتی ممکن است شامل جریان‌های مربوط به خازن‌های طبیعی بین هادی‌های مدار برق نیز باشد.

۳) جریانی است که بین مداری که از نظر الکتریکی آسیب دیده با زمین یا بدندهای هادی بیگانه برقرار شود.

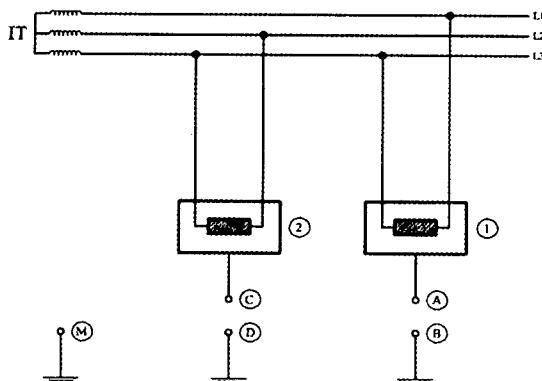۴) گزینه‌های ۱ و ۲ صحیح است.



مسئله - یک مدار انتهایی IT که شامل دو مصرف‌کننده با جریان‌های 16 و 25 آمپر مطابق شکل زیر مفروض است. با توجه به شکل زیر به سوالات ۵۰ و ۵۱ پاسخ دهید.



۵۰- در صورتی که A به B و C به D متصل باشد و اتصال فاز L<sub>1</sub> به بدن تجهیز (1) و اتصال فاز L<sub>2</sub> به بدن تجهیز (2) اتفاق افتاده باشد (الکترودهای منفرد) حداقل زمان قطع وسیله حفاظتی مدار چقدر باید باشد؟

- (۱) 0.8 ثانیه  
 (۲) 0.4 ثانیه  
 (۳) 0.2 ثانیه  
 (۴) 5 ثانیه

۵۱- در صورتی که A به C و M متصل شده باشند و اتصال فاز L<sub>1</sub> به بدن تجهیز (1) و اتصال فاز L<sub>2</sub> به بدن تجهیز (2) اتفاق افتاده باشد (الکترود مشترک) حداقل زمان قطع وسیله حفاظتی مدار چقدر باید باشد؟

- (۱) 0.2 ثانیه  
 (۲) 0.4 ثانیه  
 (۳) 1 ثانیه

۵۲- کدام سیستم نیرو برای ساختمانی که شبکه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (IT) به صورت گستردگی در آن استفاده می‌شود، مورد قبول است؟

- TN-S (۱)  
 TN-C (۲)  
 TT (۳)

(۴) گزینه‌های ۱ و ۳ صحیح است.



مسئله - در یک مدار انتهایی با سیستم TN-S یک مصرف کننده (تجهیزات) از تابلوی اصلی ساختمان با جریان ۹۰ آمپر و ضریب توان ۰.۸ و ولتاژ ۴۰۰ ولت با کابل  $3 \times 50 + 25$  تغذیه شده است با توجه به منحنی ( $kW.kM-\Delta U\%$ ) واقع در انتهای دفترچه سوالات و با استفاده از مطالب صفحات شماره ۲۹۴ و ۲۹۵ راهنمای مبحث ۱۳ به سوال‌های ۵۳ و ۵۴ پاسخ دهید.

۵۳ - اگر جریان اتصال کوتاه در انتهای مدار ۱ کیلو آمپر باشد و مدار با کلید اتوماتیک (MCCB) حفاظت شود در شرایط نرمال محیطی جریان نامی کلید و پله تنظیم رله حرارتی و رله مغناطیسی چه اعدادی باید باشند. در تنظیم رله حرارتی پله‌های آن از (۰.۵-۱) و درجه تنظیم پله‌های رله مغناطیسی (۱-۱۰) می‌باشد؟

- (۱)  $I_n=125$  A تنظیم رله حرارتی روی ۰.۸ و تنظیم رله مغناطیسی روی ۶
- (۲)  $I_n=100$  A تنظیم رله حرارتی روی ۰.۹ و تنظیم رله مغناطیسی روی ۱۰
- (۳)  $I_n=160$  A تنظیم رله حرارتی روی ۰.۷ و تنظیم رله مغناطیسی روی ۷
- (۴)  $I_n=200$  A تنظیم رله حرارتی روی ۰.۷ و تنظیم رله مغناطیسی روی ۶

۵۴ - حداقل طول کابل مدار انتهایی از نظر درصد افت ولتاژ مجاز چقدر می‌باشد؟

- (۱) ۵۰۰ متر
- (۲) ۱۸۰ متر
- (۳) ۳۰۰ متر
- (۴) ۲۴۰ متر

مسئله - شدت جریان اتصال کوتاه فاز به بدنه هادی در مدار انتهایی یک ساختمان که به صورت TN-S اجرا شده  $2 kA$  و شدت جریان اتصال کوتاه در تابلوی اصلی  $12 kA$  می‌باشد با مراجعه به صفحه ۱۲۶ و ۱۲۷، کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان و با توجه به استقامت شینه‌ها در تابلوی اصلی در برایر جریان اتصال کوتاه در ۳ ثانیه و ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد به سوال‌های ۵۵ و ۵۶ پاسخ دهید.

۵۵ - در مسئله فوق حداقل سطح مقطع شینه PE در تابلوی اصلی چقدر باید باشد؟

- (۱) ۱۰۰ میلی‌مترمربع
- (۲) ۱۵۰ میلی‌مترمربع
- (۳) ۹۳ میلی‌مترمربع
- (۴) ۷۵ میلی‌مترمربع

۵۶ - حداقل سطح مقطع هادی اتصال زمین بین شینه و الکترود زمین چقدر می‌تواند باشد؟

- (۱) ۱۵۰ میلی‌مترمربع
- (۲) ۷۵ میلی‌مترمربع
- (۳) ۲۵ میلی‌مترمربع
- (۴) ۱۰۰ میلی‌مترمربع



**۵۷- کدام یک از هادی‌های زیر می‌تواند لخت باشند؟**

- (۱) هادی هم‌بندی اصلی
- (۲) هادی هم‌بندی اضافی
- (۳) آن قسمت از هادی اتصال زمین که از زمین بیرون است و در دسترس عمومی قرار دارد.
- (بدون استفاده از لوله یا اسلیو)
- (۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

**۵۸- دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به چه ترتیبی انجام می‌شود؟**

- (۱) ۳۰ روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
- (۲) ۲۰ روز قبل از تشکیل جلسه از طریق یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
- (۳) ۳۰ روز قبل از تشکیل جلسه از طریق یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
- (۴) دو ماه قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

**۵۹- کدام یک از موارد زیر از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشد؟**

- (۱) نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت‌های حرفه‌ای خود
- (۲) گذشتن ۷ سال از زمان صدور رای قطعی درجه ۳ در زمان تسلیم درخواست
- (۳) نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای بیشتر از ۲ بار
- (۴) نداشتن بیش از ۲ بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود


**۶۰- انجام وظایف قانونی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در زمان انحلال با کدام مرجع و در چه مدتی می‌باشد؟**

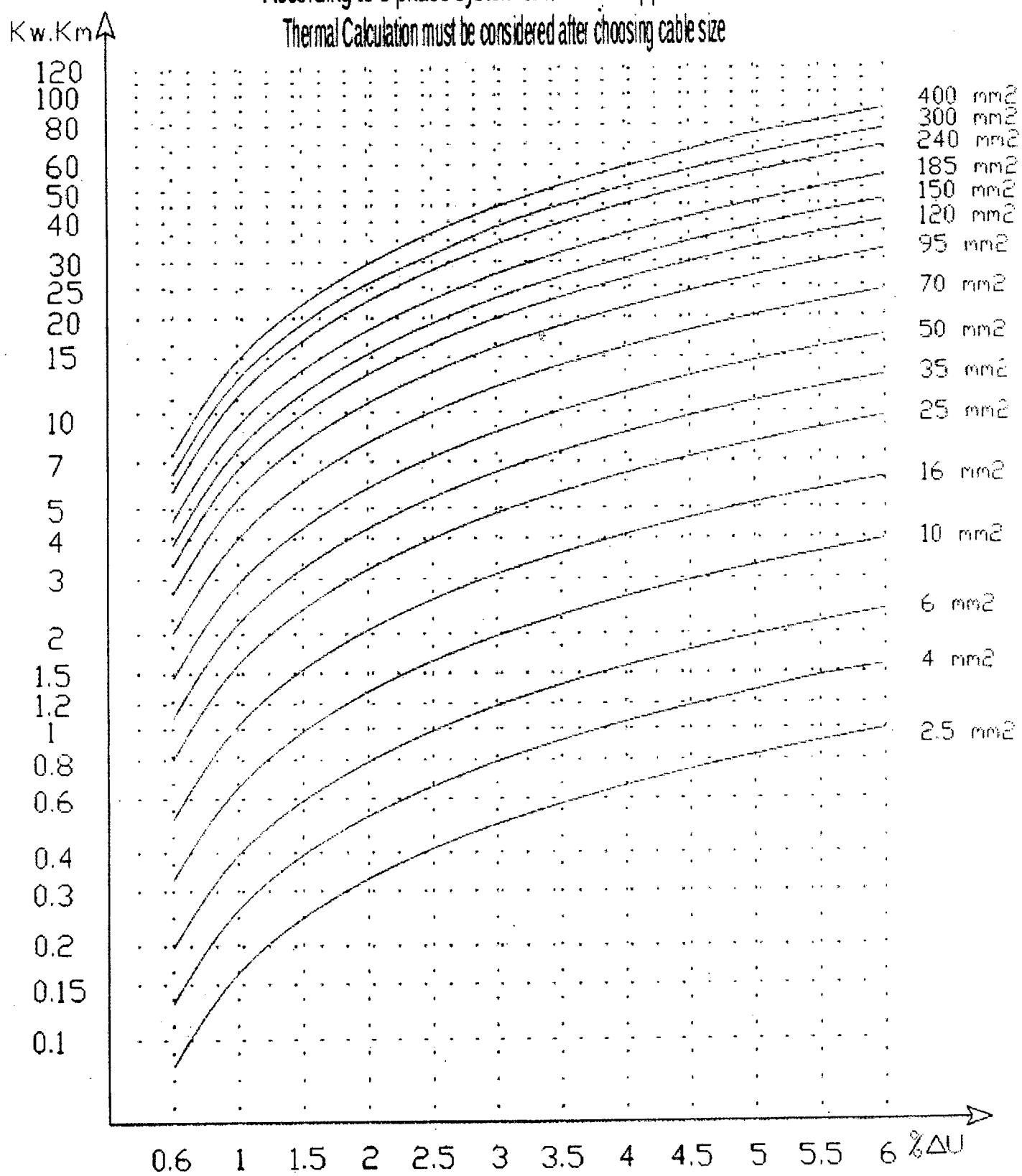- (۱) وزارت راه و شهرسازی، حداکثر به مدت ۶ ماه
- (۲) وزارت راه و شهرسازی، حداکثر به مدت یکسال
- (۳) شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، حداکثر به مدت ۶ ماه
- (۴) شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، حداکثر به مدت یکسال



According to 3 phase system & 3/5 core copper conductors

Thermal Calculation must be considered after choosing cable size



کلید سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته تأسیسات برقی طراحی (A) بهمن ماه ۱۳۹۷

پاسخ	شماره سؤالات
۲	۳۱
۳	۳۲
۲	۳۳
۲	۳۴
۱	۳۵
۴	۳۶
۱	۳۷
۲	۳۸
۴	۳۹
۳	۴۰
۱	۴۱
۳	۴۲
۲	۴۳
۴	۴۴
۱	۴۵
۳	۴۶
۱	۴۷
۲	۴۸
۴	۴۹
۳	۵۰
۲	۵۱
۴	۵۲
۱	۵۳
۳	۵۴
۲	۵۵
۳	۵۶
۴	۵۷
۱	۵۸
۳	۵۹
۱	۶۰

پاسخ	شماره سؤالات
۳	۱
۴	۲
۳	۳
۱	۴
۲	۵
۱	۶
۳	۷
۴	۸
۳	۹
۴	۱۰
۱	۱۱
۴	۱۲
۳	۱۳
۴	۱۴
۱	۱۵
۲	۱۶
۴	۱۷
۲	۱۸
۱	۱۹
۳	۲۰
۲	۲۱
۱	۲۲
۳	۲۳
۴	۲۴
۲	۲۵
۲	۲۶
۴	۲۷
۴	۲۸
۳	۲۹
۱	۳۰